

Wasstraat

- 28 Op A valt licht, de sensor geeft een hoog signaal aan de comparator, wiens uitgang dan ook hoog is. De lamp 'vooruit' is aan. Dan onderbreekt de auto de lichtbundel die op A valt. De sensor geeft dan een laag signaal af waardoor de comparator ook een laag signaal afgeeft. De lamp 'vooruit' gaat uit.
- 29 Sensor B krijgt nog maar weinig licht, de comparator ontvangt dus een laag signaal en zijn uitgang zal dan ook laag zijn. Maar de invertor maakt daarvan een hoog signaal: de lamp 'achteruit' gaat aan.

30

